ROBÓTICA

Profº Liedson Rocha

PROJETO: SENSOR DE SOM

Materiais Utilizados:


01 Placa Arduino Uno R3;
01 Cabo USB;
01 Protoboard;
01 LED (Qualquer cor);
01 Senson de som;
03 Jumpers Macho-Macho;
01 Notebook.

Objetivos:


Aprender sobre o som;
Entender o funcionamento e aplicação do Módulo Sensor de Som KY - 38;
Desenvolver um protótipo que possa fazer o monitoramento da precipitação do som com a plataforma Arduino;
Fornecer medição da intensidade do som;
Criar um sistema luminoso automático a partir da detecção de som.

Montagem:

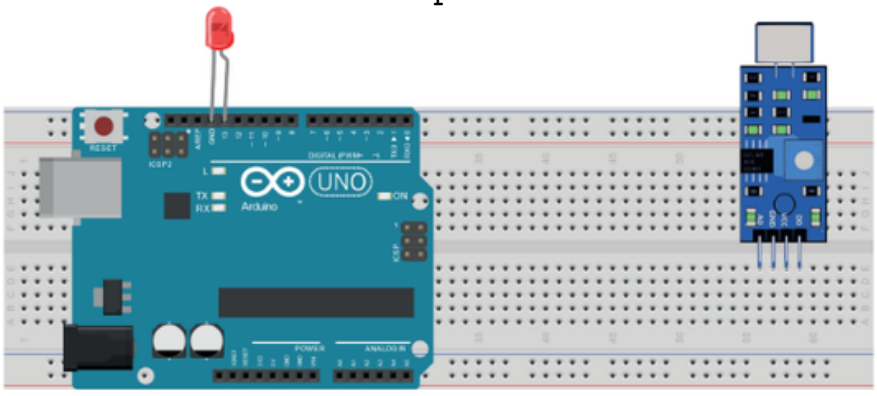1 - Encaixe o Sensor de Som na Protoboard e o LED com o maior terminal no Pino 13 e o menor no pino GND do Arduino.



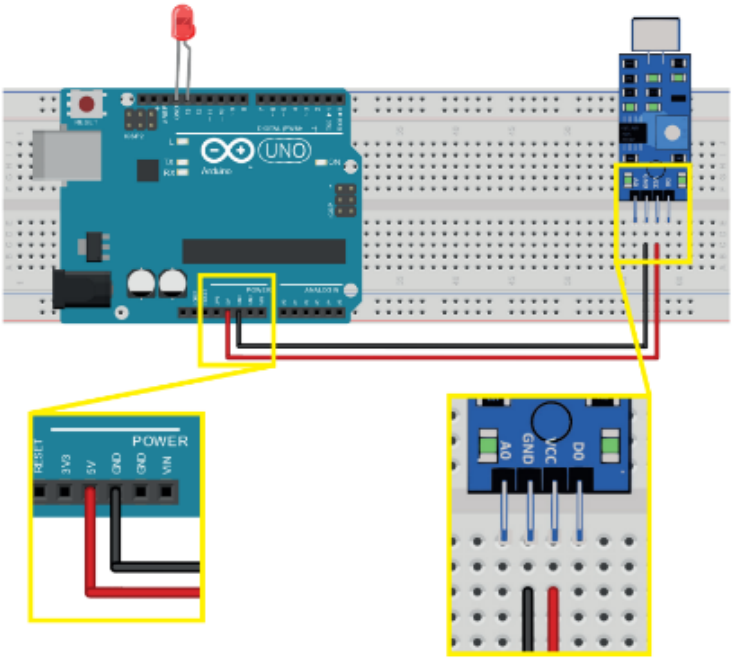2 - Em seguida, utilize 2 Jumpers para conectar o pino 5V do arduino no VCC (ou +) do sensor e, o GND do arduino no GND (ou G) do sensor.



3 - Conecte, através de 1 Jumper, o pino 8 do Arduino ao pino D0 do sensor de som.

