

Profº Liedson Rocha

PROJETO: SEMÁFORO DE SOM

Materiais Utilizados:


01 Placa Arduino Uno R3;
01 Cabo USB;
01 Protoboard;
03 LEDs (1 Verde; 1 Vermelho; 1 Amarelo);
03 Resistores 220 ohms ou 330 ohms;
01 Sensor de som;
06 Jumpers Macho-Macho;
01 Notebook.

Objetivos:


Desenvolver um protótipo sensorial adaptativo que sinalize variações de ruído em ambientes escolares.

Montagem:

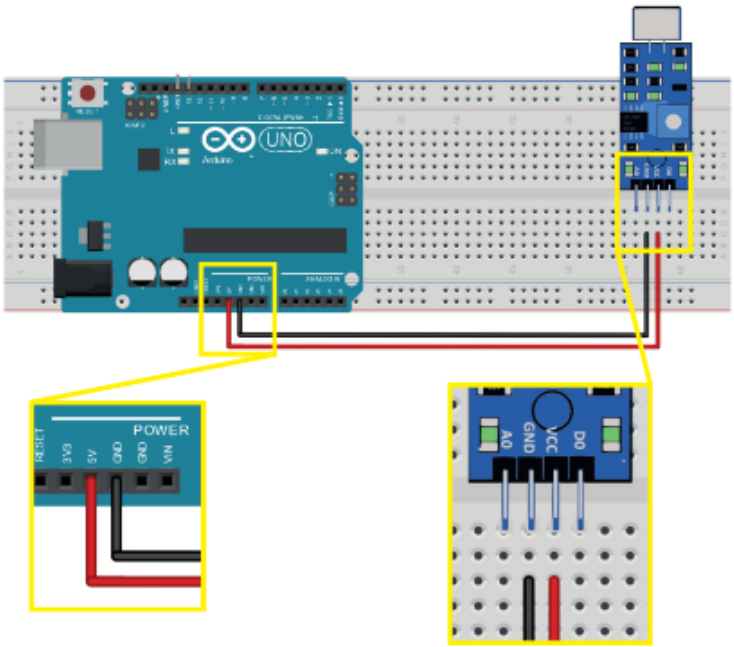1 - Utilize 2 Jumpers para conectar o pino 5V do arduino no VCC (ou +) do sensor e, o GND do arduino no GND (ou G) do sensor.



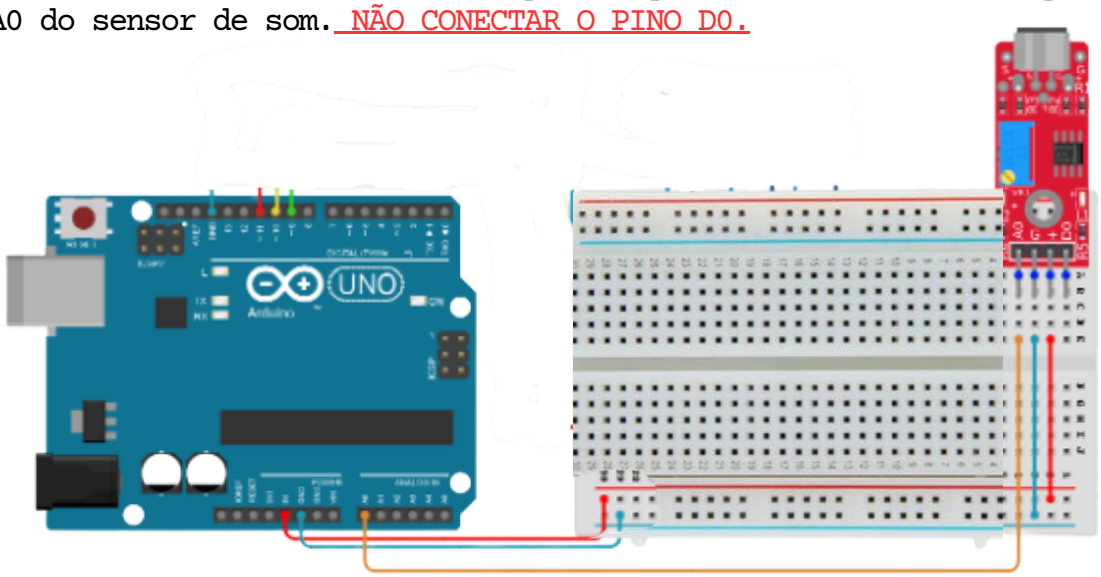2 - Conecte, através de 1 Jumper, o pino A0 do Arduino ao pino A0 do sensor de som. NÃO CONECTAR O PINO D0.



3 - Conecte o terminal NEGATIVO (Perna menor/Cátodo) dos LEDs na referência negativa da protoboard.

- LED verde: O terminal POSITIVO (Perna maior/Ânodo) conetado a um terminal do resistor e com um jumper conecte o outro terminal do resistor na porta digital 9;
- LED amarelo: O terminal POSITIVO (Perna maior/Ânodo) conetado a um terminal do resistor e com um jumper conecte o outro terminal do resistor na porta digital 10;
- LED vermelho: O terminal POSITIVO (Perna maior/Ânodo) conetado a um terminal do resistor e com um jumper conecte o outro terminal do resistor na porta digital 11;

